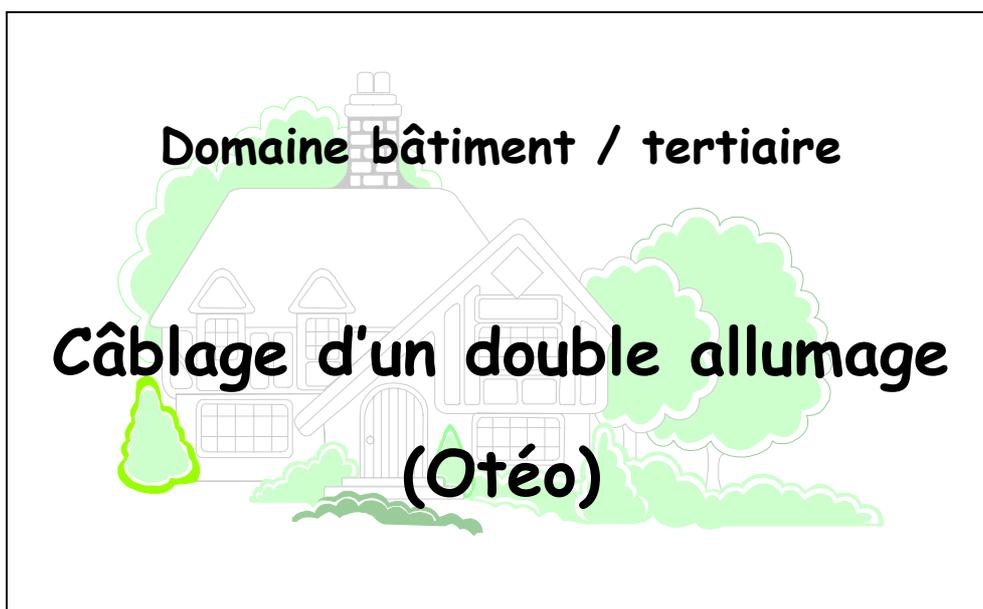




www.meleec.org

Nom :
Prénom :
Classe / groupe :
Date :



Note dossier :


/ 20

Le double allumage (Otéo)

1. Problématique

Le séjour de la maison de M. Sisbisse dispose de deux points de commande commandés par un double allumage. Nous allons implanter et câbler ce montage avec du matériel en finition Otéo de Legrand. Votre attention est attirée sur le soin à apporter au niveau des découpes des conduits et de l'esthétique générale du montage.


2. Implantation

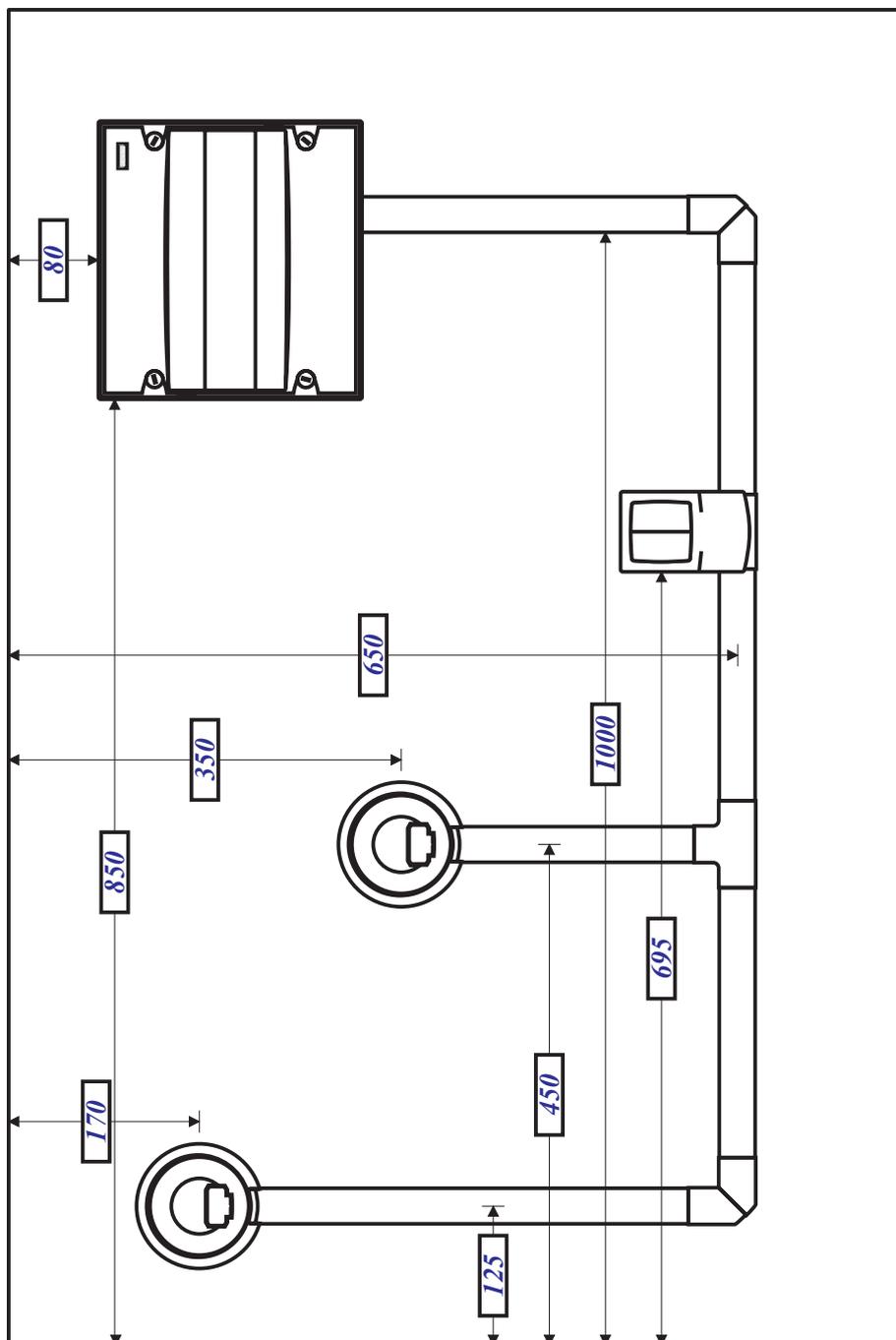

Toutes les côtes sont données en mm

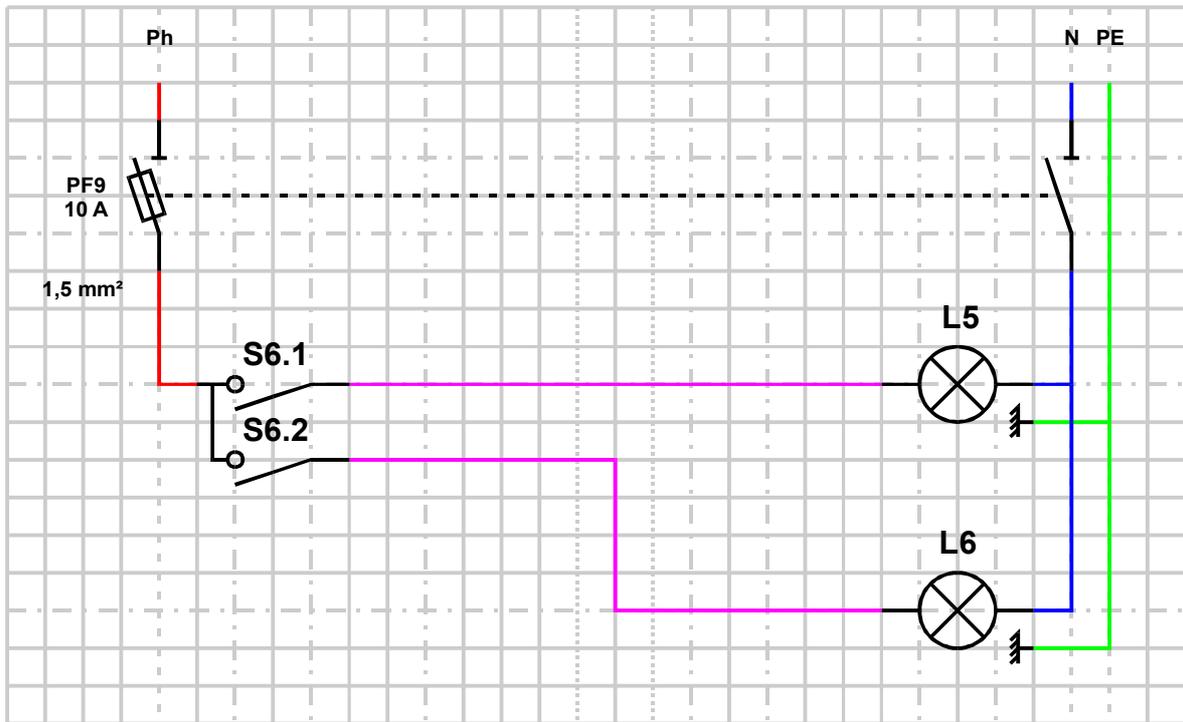3. Schéma de principe

Ci-dessous le schéma de principe du montage à réaliser.



Les phases interrompues seront câblées en violet.

Le point lumineux de gauche sera commandé par l'interrupteur de droite.

Les points lumineux seront mis sous tension en appuyant sur le bas des interrupteurs. Ils seront mis hors tension en appuyant sur le haut des interrupteurs.