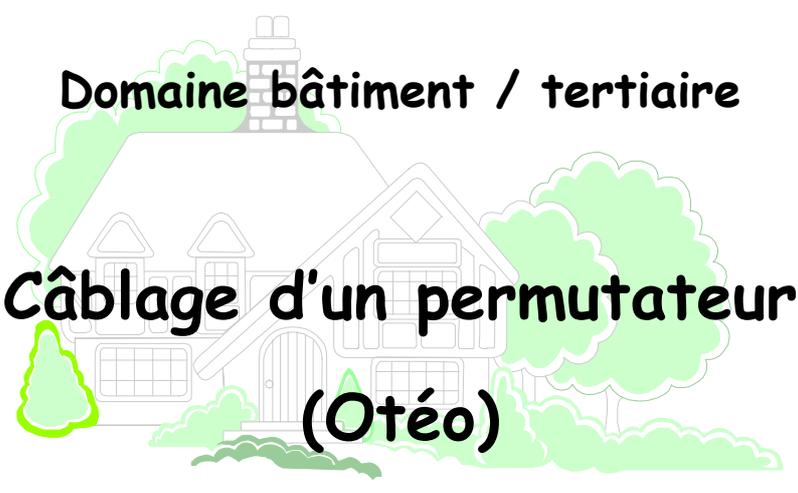




www.meleec.org

Nom :
Prénom :
Classe / groupe :
Date :

Domaine bâtiment / tertiaire



**Câblage d'un permutateur
(Otéo)**

The illustration shows a simple line drawing of a house with a chimney, surrounded by stylized green trees and bushes.

Note dossier :


/ 20

Le permutateur (Otéo)

1. Problématique


Le couloir de la maison de M. Sisbisse dispose de deux points d'éclairage commandés par trois points de commande. Vous allez réaliser le câblage du montage permutateur à l'aide de trois points de commande en série Otéo de Legrand. Nous ne câblerons qu'un seul point lumineux.

2. Implantation

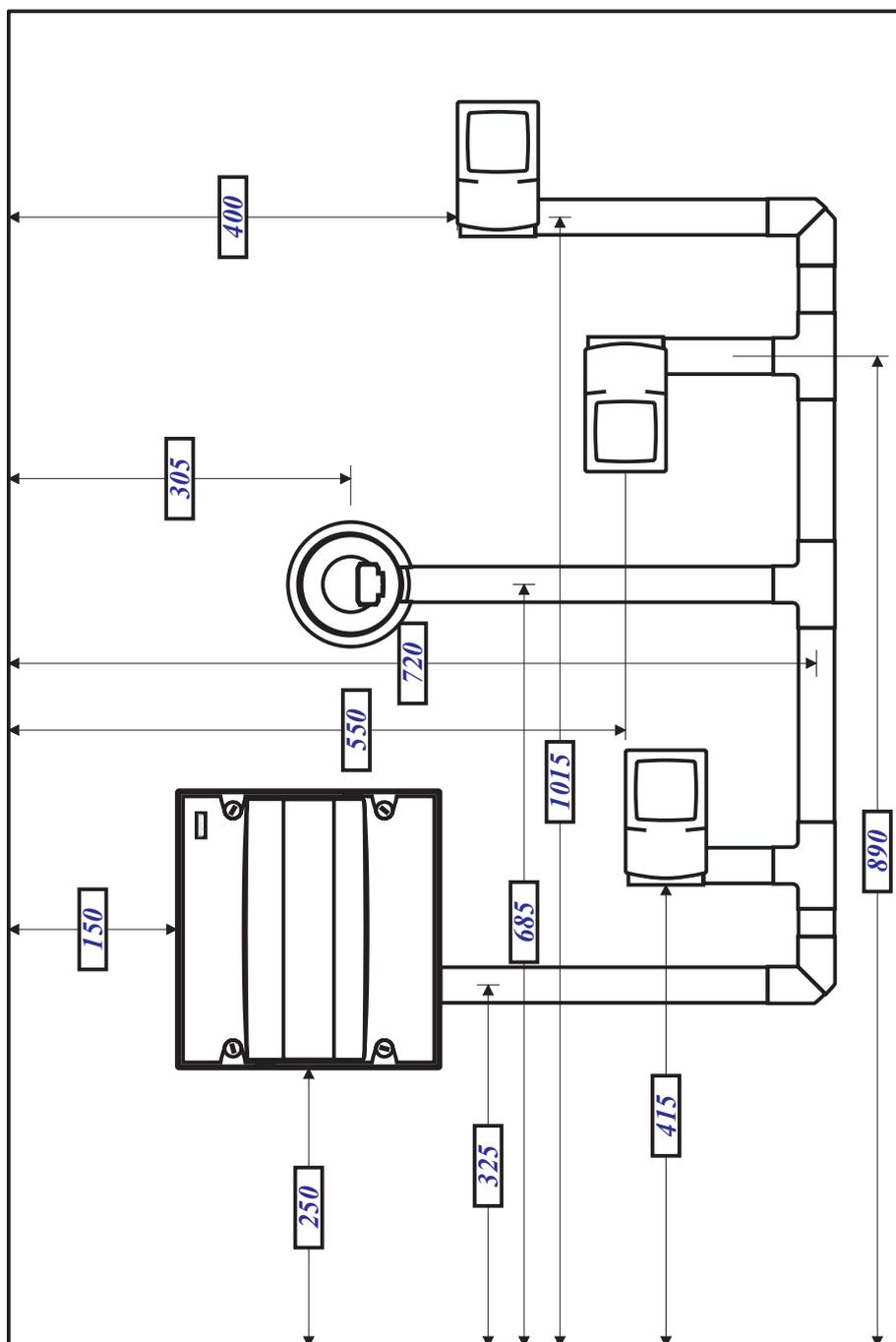

Toutes les côtes sont données en mm

3. Schéma de principe

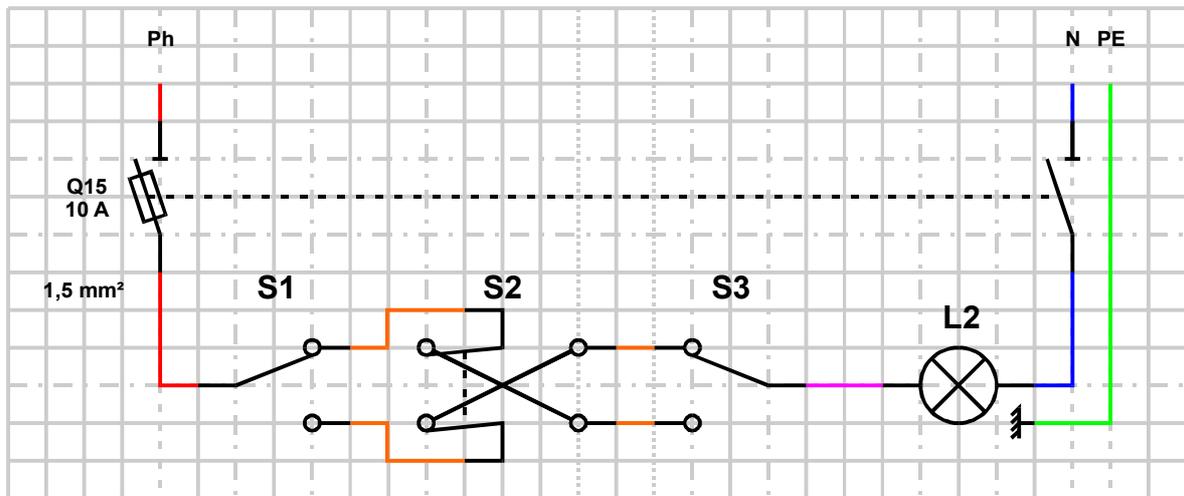

Les navettes seront câblées en orange, la phase interrompue en violet.